

# Lab4 简单周期 CPU I/O 扩展和新指令扩展实验报告

黄奔皓\*

上海交通大学

## 目录

1	实验目的	2
2	实验设备	2
3	实验要求	2
4	实验任务	3
4.1	为数据存储器添加 I/O 支持 . . . . .	3
4.2	修改 lab3 中的顶层文件 sc_computer_main . . . . .	4
4.3	顶层文件连接 . . . . .	5
4.3.1	时钟产生 . . . . .	5
4.3.2	inport 拓展 . . . . .	6
4.3.3	IO 连线 . . . . .	6
4.4	仿真模拟 . . . . .	7
4.5	板级验证 . . . . .	8
4.6	添加汉明距离指令 . . . . .	8
4.6.1	仿真模拟 . . . . .	10
4.6.2	板级验证 . . . . .	11
5	总结思考	11

---

\*感谢陈老师的悉心指导

---

## 1 实验目的

1. 掌握 CPU 的外设 I/O 模块的设计方法。理解 I/O 地址空间的译码设计方法。
2. 掌握 Vivado 仿真、实现、板级验证方式。
3. 通过扩展新指令的实现，深入理解 CPU 对指令的译码、执行原理和实现方式。

## 2 实验设备

1. 计算机 1 台 (尽可能达到 8G 及以上内存);
2. Xilinx 的 Vivado 开发套件 (2020.2)

## 3 实验要求

1. 添加 I/O 接口模块，实现 CPU 对 I/O 空间的访问。
2. 依据提供的标准测试程序代码，对单周期 CPU 的 I/O 模块进行板级验证。要求 CPU 能够采用查询方式接收输入按键或开关的状态，并产生相应的输出状态，驱动数码管显示结果，从而验证 CPU 可正确执行 I/O 读写指令。
3. 自定义一条 R-Type 新指令，求两个 32bit 操作数的汉明距离。修改 CPU 控制部件和执行部件模块代码，支持新指令的操作。
4. 修改提供的测试程序代码，对新增加指令进行板级验证。

## 4 实验任务

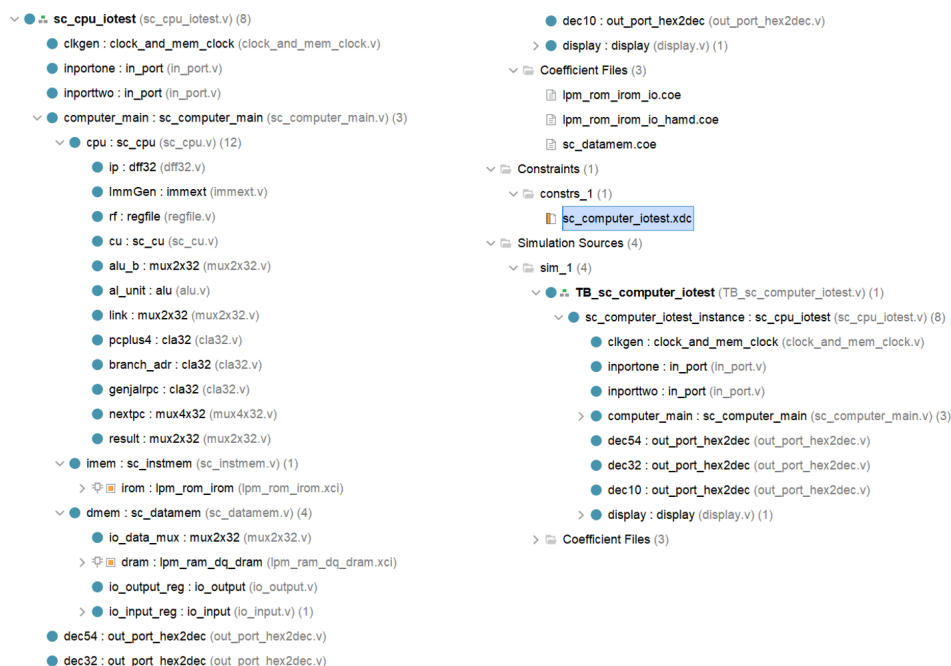


Figure 1: 实验文件树

### 4.1 为数据存储器添加 I/O 支持

首先，我们要对 `sc_datamem.v` 进行修改，为其添加 I/O 支持。添加代码如下：

```
42 :      //IO output , io_output , add here
43 :      io_output io_output_reg (
44 :          .resetn(resetn),
45 :          .addr(addr),
46 :          .datain(datain),
47 :          .io_clk(dmem_clock),
48 :          .write_io_enable(write_io_enable),
49 :          .out_port0(out_port0),
50 :          .out_port1(out_port1),
51 :          .out_port2(out_port2)
52 :      );
53 :
54 :
55 :      //IOinput , io_input , add here
56 :      io_input io_input_reg (
57 :          .addr(addr),
58 :          .io_clk(dmem_clock),
59 :          .io_read_data(io_read_data),
60 :          .in_port0(in_port0),
61 :          .in_port1(in_port1)
62 :      );
```

Figure 2: 添加 I/O 支持

**注意** 根据图 3, 其中 `io_clock` 参数应该用 `dmem_clock`。以及要注意 `write_io_enable` 的使用, 我们通过 `addr[7]` 来区分当前是 IO 写使能, 还是数据存储器写使能。这等于是起到了一个二路选择器的作用。

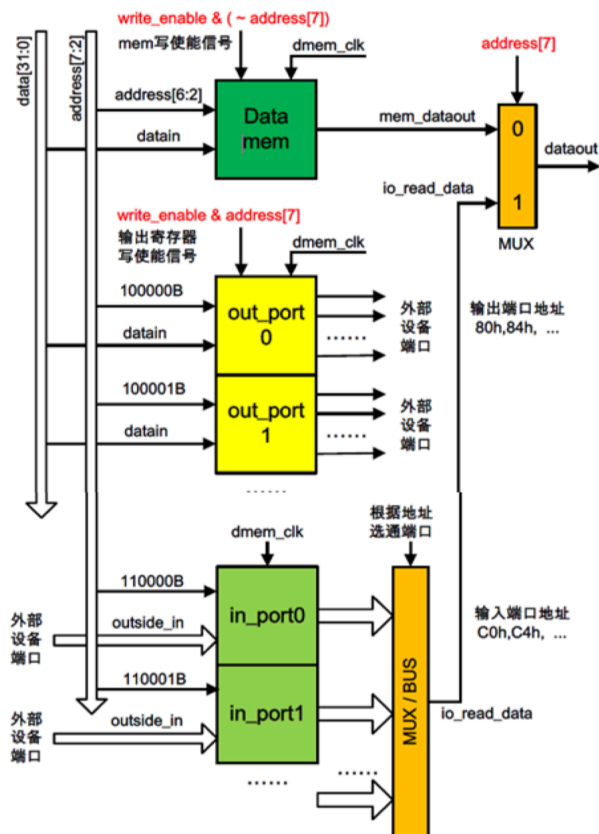


Figure 3: 统一编址方式 I/O 端口扩展原理图解

## 4.2 修改 lab3 中的顶层文件 `sc_computer_main`

由于 IO 口的加入和 `imem_clock` 与 `mem_clock` 的分划, 我们需要对 lab3 中的顶层文件进行相应的修改。修改后的部分代码如下:

```

//sc_cpu , CPU module.
sc_cpu cpu(
    .clock(clock),
    .resetn(resetn),
    .inst(inst),
    .mem(memout),
    .pc(pc),
    .wmem(wmem),
    .aluout(aluout),
    .data(data));

// sc_instmem, instruction memory.
sc_instmem imem (
    .addr(pc),
    .inst(inst),
    .clock(clock),
    .imem_clock(imem_clock));

//sc_datamem, data memory.
sc_datamem dmem (
    .resetn(resetn),
    .addr(aluout),
    .datain(data),
    .dataout(memout),
    .we(wmem),
    .clock(clock),
    .dmem_clock(dmem_clock),
    .out_port0(out_port0),
    .out_port1(out_port1),
    .out_port2(out_port2),
    .in_port0(in_port0),
    .in_port1(in_port1)
);

```

Figure 4: 修改 lab3 顶层文件

**注意** 修改的重点在于区分三个时钟: clock, imem\_clock, dmem\_clock。我们可以根据模块的相应参数名的提示进行填入。在增加 hamd 指令之前, lab3 文件中我们只需对顶层文件进行修改, 其他部分可以保持不动。

## 4.3 顶层文件连接

### 4.3.1 时钟产生

本次实验通过 clock\_and\_mem\_clock 模块产生三个时钟: clock, imem\_clock, dmem\_clock, 分别用于 sc\_cpu, Instruction ROM, DataRAM、io\_input、io\_output。

```

//clock_and_mem_clock unit, generate clock, imem_clock, dmem_clock , add here
wire imem_clock, dmem_clock;
wire clock;

clock_and_mem_clock clkgen(
    .sys_clk_in(sys_clk_in),
    .clock_out(clock),
    .imem_clock(imem_clock),
    .dmem_clock(dmem_clock)
);

```

Figure 5: 时钟产生模块

---

**注意** 在顶层文件的提供代码中没有声明三个时钟变量，为此我们需要自行声明。我们不能用 reg 来声明，而需要用 wire，因为对于 clock\_and\_mem\_clock 模块，三个时钟为输出端口，而从模块外部来看，**输出必须连接到线网（wire）类型的变量，而不能连接到 reg 类型的变量。**

### 4.3.2 inport 拓展

在顶层文件中，我们需要用 in\_port 模块将 5 位的 sw\_pin 和 dp\_pin 拓展为 32 位。in\_port 模块代码如下：

```
module in_port (sw,out);  
    input [4:0] sw;  
    output [31:0] out;  
    assign out = {27'h0,sw};  
endmodule
```

Figure 6: in\_port 模块

根据模块的声明我们知道，在顶层文件中我们需要如下例化两个 in\_port 模块：

```
//extend in_port0 to 32bit, in_port0 = {27'b0,sw_pin}; add here  
in_port inportone(  
    .sw(sw_pin),  
    .out(in_port0)  
);  
  
//extend in_port1 to 32bit, in_port1 = {27'b0,dip_pin}; add here  
in_port inporttwo(  
    .sw(dip_pin),  
    .out(in_port1)  
);
```

Figure 7: 例化 in\_port

### 4.3.3 IO 连线

在顶层文件中并没有声明输出端口和输入端口，如果不进行主动声明，那么在模拟中就会遇到输出端口 1=ZZZZZ 的情况，这种情况通常是因为线没有成功连上。如果没有输入，端口就会是高阻。因此，需要在顶端文件中声明变量：

```

module sc_cpu_iotest(
    input sys_rst_n, //active low global reset
    input sys_clk_in, //100MHz clock
    input [4:0] sw_pin, //left 8 sw_pin
    input [4:0] dip_pin, //right 8 dip_pin
    output [7:0] seg_data_0_pin, //output DP1, G1, F1, E1, D1, C1, B1, A1, left
    output [7:0] seg_data_1_pin, //output DP0, G0, F0, E0, D0, C0, B0, A0, right
    output [7:0] seg_cs_pin, //DN1_K4, DN1_K3, DN1_K2, DN1_K0, DN0_K4, DN0_K3, DN0_K2, DN0_K1, left to right
    output [0:15] led_pin //left to right
);

    wire [3:0] HEX4b5, HEX4b4, HEX4b3, HEX4b2, HEX4b1, HEX4b0;
    wire [31:0] out_port0, out_port1, out_port2;
    wire [31:0] in_port0, in_port1;

```

Figure 8: 声明 IO 变量

## 4.4 仿真模拟

完成以上的代码书写后，我们就可以正常进行仿真了。

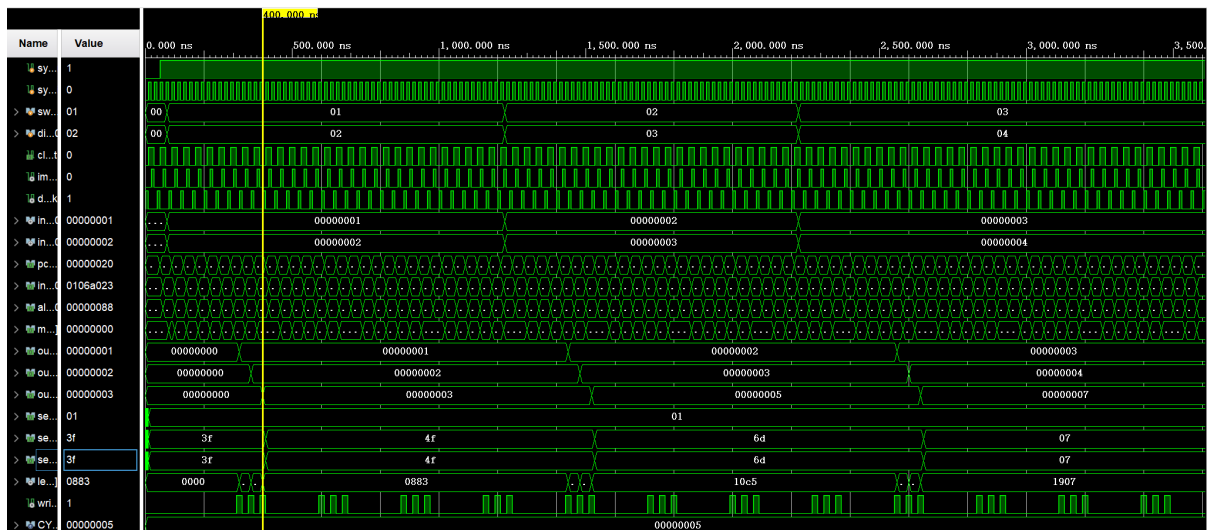


Figure 9: 仿真模拟图

图 10 为仿真结果的部分截图。当程序执行到 400ns，完成第一次计算求和的输出。根据代码，outport2 应该输出 inport0 和 inport1 的和，这与仿真图吻合。而 outport0 输出值与 inport0 一致，outport1 输出值也与 inport1 一致，说明数据通路正确连接，代码运行正常。

## 4.5 板级验证

模拟仿真成功后，我们产生比特流文件，并烧入电路板进行板级验证。如下是板级验证图：

 


Figure 10: 板级验证图

此时当 sw\_pin 输入为 11000 (24), dip\_pin 输入 (11111) 31。求和输出的结果 55。

注 sw\_pin 的数值由板子左下角的开关控制，而 dip\_pin 由其右边的白色小开关控制。

## 4.6 添加汉明距离指令

汉明距离是是两数的二进制表示中对应位不相同的数量之和。我们添加 R-type 的 hamd 指令，并设置二进制码如下：

Table 1: hamd 指令格式各位段二进制码和机器码

func3	func7	op	aluc
111	0100000	0110011	1111



在不与其他指令的 aluc 重复的情况下，我们选取 hamd 指令的 aluc 值 =1111。我们如下修改 sc\_cu.v 文件：

```
// hamd instruction
wire i_hamd = r_type & (func3 == 3'b111) & (func7 == 7'b0100000);

// please complete the deleted code.
wire i_and = r_type & (func3 == 3'b111); //111
wire i_or = r_type & (func3 == 3'b110); //110
wire i_xor = r_type & (func3 == 3'b100); //100
wire i_sll = r_type & (func3 == 3'b001); //001
wire i_srl = r_type & (func3 == 3'b101) & ~inst[30]; //101 101 101
wire i_sra = r_type & (func3 == 3'b101) & inst[30]; //101, 1

assign aluc[3] = i_sub | i_srai | i_beq | i_bne | i_hamd;
assign aluc[2] = i_and | i_or | i_xor | i_srl | i_sra | i_andi | i_ori | i_xori | i_srli | i_srai | i_hamd;
assign aluc[1] = i_and | i_or | i_andi | i_ori | i_lui | i_hamd;
assign aluc[0] = i_and | i_sll | i_srl | i_sra | i_andi | i_slli | i_srli | i_srai | i_hamd;
```

Figure 11: sc\_cu 代码修改

而为了添加 hamd 指令的计算过程，我们需要修改加法器文件 alu.v。a 和 b 汉明距离的一种计算方式为：将 a 和 b 取异或后得到的值存入 x，其中 a, b, x 均为 32 位二进制数。当 x 不为 0 时，查看 x 的 lsb 位是否为 1，若是则将汉明距离加 1。此后将 x 右移 1 位，左边用 0 补充。如此反复操作 32 次。

具体代码如下：

```
4'b1111:
begin
s = 0;
x = a ^ b;
for (i = 1; i <= 32; i = i + 1) begin
if (x & 8'b1)
begin
s = s + 1;
end
x = x >> 1;
end
end
```

Figure 12: alu 单元增加汉明距离计算功能

**注意** 注意，这里的循环体不能用 while+ 含变量的条件判断来实现。见错误代码：

```

4'b1111: // hamming distance
begin
  s = 0;
  x = a ^ b;
  while(x!=32'b0) begin
    if (x & 8'b1) begin
      s = s + 1;
    end
    x = x >> 1;
  end
end
end

```

Figure 13: 汉明距离计算的错误实现

如果在这段代码的基础上运行仿真，会发现结果是正确的，但是无法进行板级验证，信息将显示循环次数超过 2000 次。这是因为 while 内的条件含有 x 这个变量，而程序在进行综合的时候，实际上是将循环展开的，如果含有变量，它将无法确定将循环展开多少次，从而出错。

#### 4.6.1 仿真模拟

修改完控制单元和加法单元后，我们进行仿真模拟。

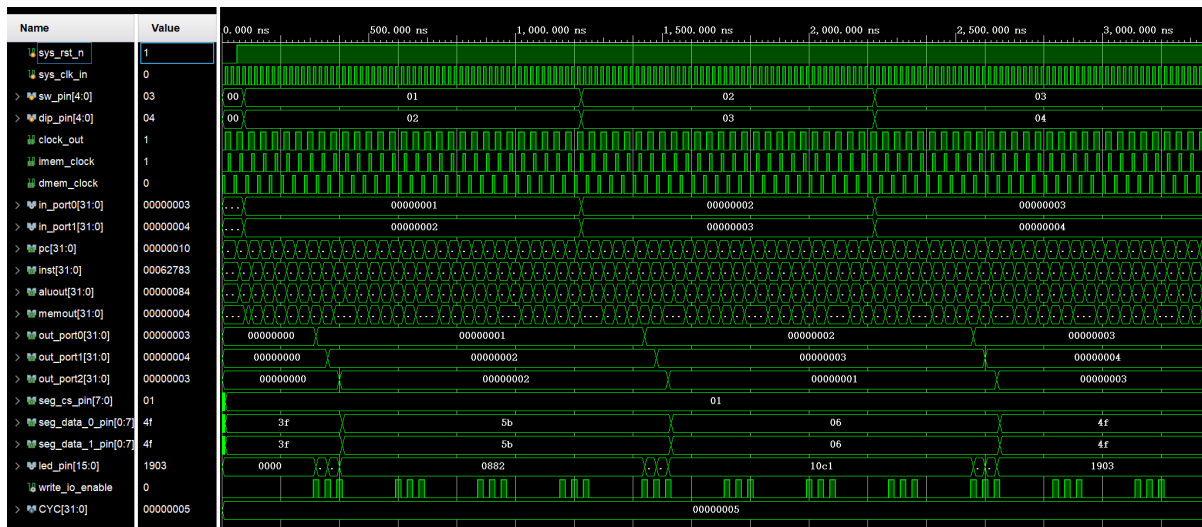


Figure 14: 加入 hamd 指令后的仿真模拟图

图 14 为仿真结果的部分截图。当程序执行到 400ns，完成第一次汉明距离计算的输出。根据代码，outport2 应该输出 inport0=1 和 inport1=2 的汉明距离 2，这与仿真图吻合。而 outport0 输出值与 inport0 一致，outport1 输出值也与 inport1 一致，说明数据通路正确连接，hamd 指令正常实现。

## 4.6.2 板级验证

 


Figure 15: 加入 hamd 指令后的板级验证

图 15 中是加入加入 hamd 指令后的板级验证的结果。此时 `sw_pin=2` (10), 而 `dip_pin=1`, 而 1 和 2 的汉明距离为 2, 这与板上 `outport2` 显示为 02 相吻合, 说明 hamd 指令得到了正确实现。

## 5 总结思考

经过本次实验, 我有以下的思考与经验总结:

- IP 例化时要注意 width 和 depth, 注意例化 ROM 时要调整 single port RAM 为 single port ROM, 初始化时要取消勾选 Primitives Output Register, 勾选 Fill Remaining Memory Locations
- 对于 verilog 语言, reg 和 wire 类型在例化模块时要着重区分:
  - (1) 输入端口 (input): 从模块内部看, 输入端口必须为线网 (wire) 数据类型; 从模块外部看, 输入端口可以连接到线网或 reg 数据类型的变量。
  - (2) 输出端口 (output): 从模块内部来讲, 输出端口可以是线网或 reg 数据类型; 从模块外部来看, 输出必须连接到线网 (wire) 类型的变量, 而不能连接到 reg 类型的变量。
- 如果出现模拟正常, 但是产生比特流时报错, 则需要在约束文件中添加

- 
- 输出端口的例化时要保证名字一致。比如 `sc_data_mem` 模块中的 `dmem_clock` 是否在例化的时候写成了 `dmem_clk`。此外，输入端口名的时候不要过快，一旦出现错误，比如一个字母打错了，多了一个下划线，之后 debug 的时候会不容易发现，导致浪费时间。
  - 在写代码的时候也要结合已经学习的计算机组成课本知识。拿汉明距离的计算中关于循环的问题来说，老师在讲如何将 c 语言写的程序用 RISC-V 语言转写时，讲过循环展开这个概念。我们要善于找到知识之间的联系。
  - Verilog 模块化的思想很重要。经过 lab1 到 lab4 的实验过程，我发现我们的文件树越来越庞大，但层次也越来越清晰，分工也越来越明确。我认为这是设计一个复杂系统需要掌握的思想。